

# Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI

## Εργαστήριο 4

Λουδάρος Ιωάννης (1067400)



Μπορείτε να δείτε την τελευταία έκδοση του Project [εδώ](#) ή σκανάροντας τον κωδικό QR που βρίσκεται στην επικεφαλίδα.

## Περιγραφή Αναφοράς

Παρακάτω παραθέτω τις απαντήσεις μου στην “4η Εργαστηριακή Άσκηση” του μαθήματος “Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI” καθώς και σχόλια τα οποία προέκυψαν κατά την εκπόνηση της.

## Περιεχόμενα

1. Άσκηση 1.....	2
1.1.Πειραματισμός με την Μέγιστη Καθυστέρηση	2
1.2.Διαφορετικοί τρόποι compilation	2
2. Άσκηση 2.....	3
2.1.RCA με καταχωρητές	3
2.2.RCA με Pipeline	3
Ανάλυση area-report, με και χωρίς retime.	4
3. Άσκηση 3.....	5
3.1.Σύνθεση του Accumulator	5
3.2.Σύνθεση του Vending Machine	5
4. Άσκηση 4.....	6
Εξομοίωση Κυκλώματος	7
Σύνθεση Κυκλώματος	8


# Απαντήσεις

## 1. Άσκηση 1
 
### 1.1. Πειραματισμός με την Μέγιστη Καθυστέρηση

Έγιναν 4 δοκιμές με χρόνους 0, 50, 200, 10000. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε “compile\_ultra”. Μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα scripts στον κατάλογο “my\_scripts”, με όνομα “ex\_1\_1\_(καθυστέρηση).tcl”.

Παρατηρούμε τις εξής διαφορές μεταξύ των διαφορετικών χρόνων:



	0	50	200	10000
Total Area	49.2221	38.0246	19.8288	19.8288
Data Arrival Time	48.77	58.03	189.53	189.53

### 1.2. Διαφορετικοί τρόποι compilation

Μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα scripts στον κατάλογο “my\_scripts”, με όνομα “ex\_1\_2\_200\_(compile command).tcl”.

Τα αποτελέσματα μας φαίνονται παρακάτω:

	compile	compile_ultra
Total Area	25.8941	19.8288

Μας γίνεται ξεκάθαρη η διαφορά μεταξύ “compile” και “compile\_ultra”.

Συγκρίνοντας τα netlist που παράγονται, βλέπουμε επίσης, ότι το “compile\_ultra” έχει κάνει τον σχεδιασμό μας μη ιεραρχικό, για να κάνει όλες τις δυνατές απλοποιήσεις.

## 2. Άσκηση 2

### 2.1. RCA με καταχωρητές

Μπορείτε να βρείτε τον σχεδιασμό μας εδώ :

`rca_w_regs.v`


Σύμφωνα με το `timing_report`, το data arrival time είναι 43.73. Άρα η μέγιστη συχνότητα είναι:

$$\frac{1}{43.73} \approx 0.0228$$

Μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα scripts στον κατάλογο “my\_scripts”, με όνομα “ex\_2\_1\_(`compile command`)).tcl”.
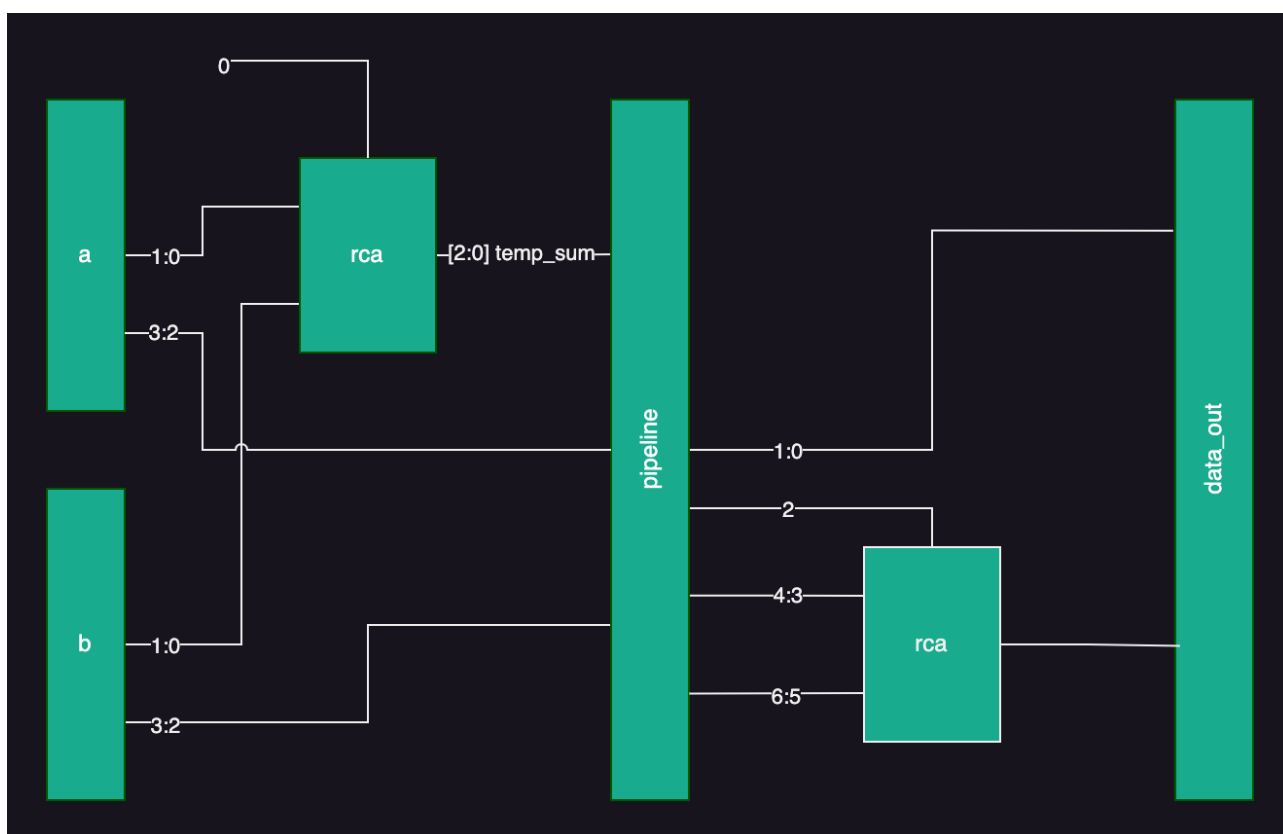
### 2.2. RCA με Pipeline

Η λογική μας για την παραγωγή του σχεδιασμού φαίνεται στο παρακάτω σχηματικό:




Μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα scripts στον κατάλογο “my\_scripts”, με όνομα “ex\_2\_2\_(`retime option`)).tcl”.

Μπορείτε να βρείτε τον σχεδιασμό μας εδώ :

rca\_pipelined.v

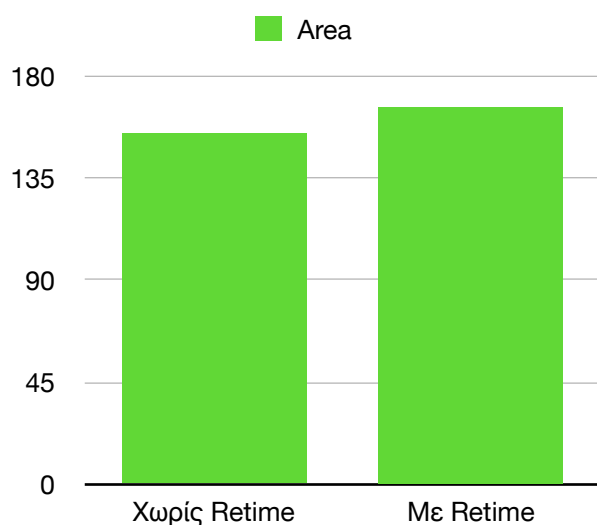Ανάλυση area-report, με και χωρίς retime.



	Χωρίς Retime	Με Retime
Total Area	154.198079	166.095359
Data Arrival Time	31.85	30.80

### 3. Άσκηση 3

#### 3.1. Σύνθεση του Accumulator

Επειδή το presto μόνο που δεν με έφτισε για τον δικό μου accumulator, χρησιμοποίησα τον δικό σας.


	Accumulator
Total Area	214.850880
Data Arrival Time	32.76

#### 3.2. Σύνθεση του Vending Machine

	Vending Machine
Total Area	37.324800
Data Arrival Time	34.07
 
## 4. Άσκηση 4

Παραθέτω το FSM που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του κυκλώματος.



**START**  
 x\_sel : 1  
 y\_sel : 1  
 x\_keep : 1  
 y\_keep : 1  
 x\_ld : 0  
 y\_ld : 0  
 data\_en : 0

**LOAD**  
 x\_ld : 1  
 y\_ld : 1

**X\_GT\_Y**  
 x\_sel : 0  
 y\_sel : 0  
 x\_keep : 0  
 y\_keep : 1  
 x\_ld : 0  
 y\_ld : 0

**X\_EQ\_Y**  
 data\_en : 1  
 x\_ld : 0  
 y\_ld : 0


**X\_LT\_Y**  
 x\_sel : 0  
 y\_sel : 0  
 x\_keep : 1  
 y\_keep : 0  
 x\_ld : 0  
 y\_ld : 0

Μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των δύο modules, πατώντας τα κουμπιά παρακάτω:

[gcd\\_dataflow.v](#)

[gcd\\_fsm.v](#)

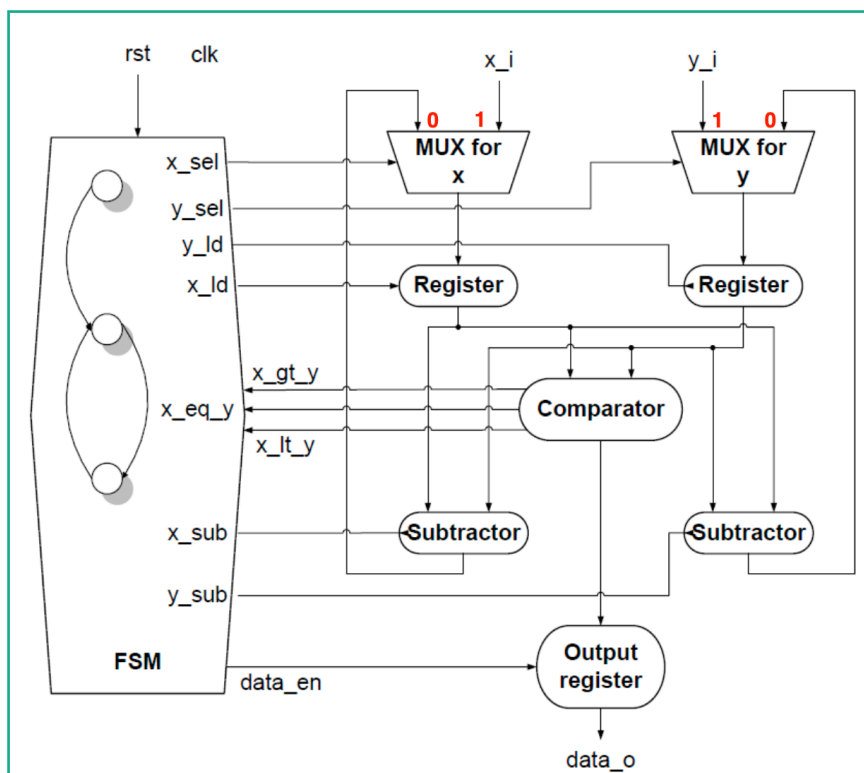Να σημειωθεί ότι έχει γίνει η παραδοχή ότι το κύκλωμα δεν γίνεται να πάρει σε μόνο μια είσοδο από τις x και y για τιμή το 0. Αν θέλαμε να προστεθεί αυτή η ικανότητα, φτάνει ένα δέντρο από πύλες and που θα εξετάζει αν όλα τα ψηφία του x και του y είναι μηδέν, και να μας ενημερώνει κατευθείαν ότι υπάρχει error.



Η μόνη προσθήκη που χρειαζόμαστε στο υπάρχον σχήμα είναι να προσθέσουμε άλλον έναν πολυπλέκτη εκατέρωθεν ώστε να γίνεται να κρατήσουμε την τιμή των μεταβλητών πριν γίνει η αφαίρεση. Η έξοδος των καινούργιων πολυπλεκτών οδηγεί την είσοδο μηδέν των υπάρχοντων. Ελέγχονται από το σήμα keep\_y και keep\_x αντίστοιχα.

## Εξομοίωση Κυκλώματος

Το κύκλωμα ελέγχεται ενδελεχώς για όλες τις δυνατές εισόδους από το “gcd\_tb”, το οποίο εξάγει τα αποτελέσματα για όλες τις εισόδους σε μορφή κυματομορφής (results\_gcd/gcd.vcd), αλλά και σε απλή μορφή πράξης-αποτελέσματος (results\_gcd/gcd\_results.txt). Η δεύτερη μορφή ελέγχεται μέσω του “src/4/test\_gcd\_results”, το οποίο τελικά μας επιβεβαιώνει αν το κύκλωμα μας λειτουργεί σωστά ή όχι.

```
vlsi2_2023_7@dagobah: ~/lab4

[vlsi2_2023_7@dagobah lab4]$ make ex4_sim
vcs -full64 -q -debug_access+all -timescale=10ns/1ns -v2005 gcd_tb -o zitoumeno4
Doing common elaboration

1 module and 0 UDP read.
make[1]: Entering directory '/home/vlsi2_2023_7/lab4/csrc'
make[1]: Leaving directory '/home/vlsi2_2023_7/lab4/csrc'
make[1]: Entering directory '/home/vlsi2_2023_7/lab4/csrc'
../zitoumeno4 up to date
make[1]: Leaving directory '/home/vlsi2_2023_7/lab4/csrc'
../zitoumeno4
Chronologic VCS simulator copyright 1991-2022
Contains Synopsys proprietary information.
Compiler version T-2022.06-SP1-1_Full64; Runtime version T-2022.06-SP1-1_Full64; May 23 04:13 2023
$finish called from file "src/4/gcd_tb.v", line 41.
$finish at simulation time 266860560
VCS Simulation Report
Time: 266860560 ns
CPU Time: 4.700 seconds; Data structure size: 0.0Mb
Tue May 23 04:14:00 2023
python3 src/4/test_gcd_results.py ./results_gcd/gcd_results.txt
✓ The test was succesfull! Μπράβο μωρή Φιλενάδα <3
! Open results_gcd/gcd.vcd for the waveforms.
[vlsi2_2023_7@dagobah lab4]$
```

## Σύνθεση Κυκλώματος

Το κύκλωμα μας είναι συνθέσιμο και δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα σε ρολόι 130.

	Vending Machine
Total Area	309.329275
Data Arrival Time	113.50